Arhitectura Sistemelor de Calcul (ASC) Examinarea finală Varianta 1 (2022 - 2023)

Anul I, Semestrul I 21 ianuarie 2023 Cristian Rusu

Nume:	
Prenume:	
Grupa:	
Completați a	ici totul cu majuscule.
Toate răspun	surile sunt în albastru.

·

Înainte de a începe, citiți cu atenție indicațiile următoare:

- Testul și rezolvarea sa vor fi disponbile online în zilele următoare.
- Nu aveți voie cu laptop-uri sau alte dispozitive de comunicație.
- Nici calculatoarele de buzunar nu sunt permise.
- Vă rugăm să vă opriți telefoanele mobile.
- Pentru întrebările cu răspunsuri multiple/simple folosiți tabelele puse la dispoziție.
- Acest test are 6 enunțuri totalizând 100 de puncte.
- Aveți la dispoziție 120 de minute pentru a completa examinarea.
- Mult succes!

Întrebarea 1. (22 puncte)

Completați tabelul de mai jos cu valorile numerice corecte. Toate numerele sunt naturale pe 12 biți. (Fiecare răspuns corect valorează 1 punct)

binar	octal	zecimal	hexazecimal
0001 1111 1001	771	505	0x1F9
0000 0010 1010	52	42	0x02A
0000 1010 1001	251	169	0x0A9
0001 1011 1100	674	444	0x1BC

a binar	a hexa	b binar	b hexa	a+b zecimal	a+b binar	a+b hexa
0000 0010 1010	0x02A	0001 1001 0100	0x194	446	0 0001 1011 1110	0x1BE

a binar	a hexa	b binar	b hexa	axb zecimal	axb binar	axb hexa
0000 0001 0111	0x017	0000 0001 0000	0x010	368	0 0001 0111 0000	0x0170

Întrebarea 2. (13 puncte)

Completați tabelul de mai jos cu valorile numerice corecte. Toate numerele sunt întregi pe 8 biți. (Fiecare răspuns corect valorează 1 punct)

binar	octal	zecimal	hexazecimal
1100 1110	716	-50	0xCE
1111 1001	771 (sau 371)	-7	0xF9

a zecimal	a binar	a hexa	b zecimal	b binar	b hexa
-26	1110 0110	0xE6	-17	1110 1111	0xEF

produs axb zecimal	produs axb binar	produs axb hexa
442	0000 0001 1011 1010	0x01BA

3.1.	Linus Torvalds
3.3.	Donald Knuth
3.5.	2^{N-1}
3.7.	$2^{N-1} - 1$ strict pozitive și 2^{N-1} strict negative
3.9.	timpul de propagare
3.11.	implementează memorie
3.13.	XYZ
3.15.	(NOT A) NOR (NOT B)
3.17.	virtualizare
3.19.	WAR
3.21.	2.6
3.23.	Dennard
3.25.	0%
3.27.	geometrică
3.29.	CPU time
3.31.	Moore's Law/Simplify/Common Case/Parallel/Pipeline/Predict/Mem Hierarchy/Redundant
3.33.	EXEC

Întrebarea 3. (17 puncte)


Răspundeți la următoarele întrebări scurte. Completați în tabelul de pe pagina anterioară.

- 3.1. Persoana care a scris primul kernel Linux este ...
- 3.3. Cine a scris seria de volume The art of computer programming:
- 3.5. Avem numere naturale pe N biți, câte sunt pare?
- 3.7. Avem numere întregi pe N biți, câte sunt strict negative și câte strict pozitive?
- 3.9. În contextul circuitelor, timpul maxim necesar pentru a produce la ieșirea unui circuit semnale digitale corecte și valide din momentul în care la intrarea unui circuit s-au specificat semnale digitale corecte și valide se numește ...
- 3.11. Care este, în opinia voastră, cel mai mare avantaj al unui circuit secvențial, în comparație cu unul combinațional ...
- 3.13. Simplificați maxim următoarea expresie logică (XZ+!XY+YZ)*X*(!X+Y) (scrieți formula folosind doar AND, OR și NOT) ...
- 3.15. Scrieți următoarea expresie logică A AND B folosind doar NOR și NOT ...
- 3.17. Tehnologia care permite rularea masinilor virtuale este ...
- 3.19. Fie următoarele două instrucțiuni %ebx \leftarrow %ecx * %eax, %eax \leftarrow %eax %edx, ce fel de hazard apare în această secvență?
- 3.21. Avem o secvență de cod care este paralelizabilă în proporție de 40%. Presupunând că putem îmbunătății viteza de calcul pentru secvența paralelă cu $\delta = 5$, care este îmbunătățirea (speed-up) în viteza de execuție?
- 3.23. Legea care ne spune că frecvența procesoarelor este dificil de îmbunătățit semnificativ din cauza puterii electrice necesare și disipării căldurii este ...
- 3.25. În contextul un sistem cu memorie cache, miss rate-ul doar pentru memoria RAM este ...
- 3.27. Pentru a calcula îmbunătățirea medie între raportul timpilor de execuție a unui "program A" și "program B" vom folosi media ...
- 3.29. Timpul (măsurat în ms) pe care un proces îl stă în execuție pe procesor se numește ...
- 3.31. Numiți una dintre cele 8 mari idei din arhitectura calculatoarelor (conform cărții noastre de referintă PH book) ...
- 3.33. Syscall-ul pentru a executa un fișier binar ELF sub Linux este:

Întrebarea 4. (14 puncte)

Se dă schema digitală din figura de mai jos. Răspundeți la următoarele întrebări:

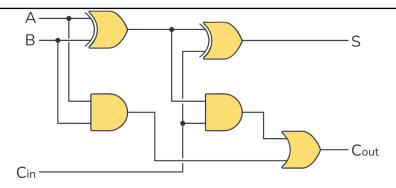- 4.1. (3 puncte) Care sunt funcțiile logice pentru cele două ieșiri?
- 4.2. (3 puncte) Ați văzut la curs formule asemănătoare? Este schema de mai jos echivalentă cu o schemă/circuit de la curs?
- 4.3. (3 puncte) Dacă schema de mai jos este echivalentă cu o schemă de la curs, este schema de mai jos mai eficientă decât cea de la curs?
- 4.4. (5 puncte) Scrieți funcțiile logice pentru ieșiri, și simplificați-le maxim, dacă știm că B=1. Rezultatul final să fie scris folosind doar AND, OR și NOT.



- 4.1. $S = A \oplus B \oplus C_{\text{in}}$ și $C_{\text{out}} = AB + (A \oplus B)C_{\text{in}}$.
- 4.2. Este adunarea binară de 1 bit din Cursul 0x04 dar acolo am avut $S = A \oplus B \oplus C_{\text{in}}$ și $C_{\text{out}} = AB + (A+B)C_{\text{in}}$. Expresiile pentru S sunt identice iar cele două expresii pentru C_{out} sunt echivalente (verificare cu tabel de adevăr sau explicând că este din cauza termenului AB). 4.3. Preferăm această variantă cu $C_{\text{out}} = AB + (A \oplus B)C_{\text{in}}$ pentru că refolosește rezultatul $A \oplus B$ care oricum este obligatoriu necesar pentru S. Varianta din curs calculează A+B în plus și este deci mai ineficientă când vrem ambele valori S și C_{out} (altfel, dacă am vrea să calculăm doar C_{out} am folosi formula din curs, pentru că AND e mai simplu/eficient decât XOR). 4.4. $S = A \oplus 1 \oplus C_{\text{in}} = !(A \oplus C_{\text{in}}) = AC_{\text{in}} + !A!C_{\text{in}}$ și $C_{\text{out}} = A + (A \oplus 1)C_{\text{in}} = A + !AC_{\text{in}} = A + C_{\text{in}}$.

4.4. $S = A \oplus 1 \oplus C_{\text{in}} = !(A \oplus C_{\text{in}}) = AC_{\text{in}} + !A!C_{\text{in}}$ și $C_{\text{out}} = A + (A \oplus 1)C_{\text{in}} = A + !AC_{\text{in}} = A + C_{\text{in}}$. Acest calcul este echivalent cu adunarea a + 11...11 (a plus N biți de 1, dacă a este pe N biți).

Figura este preluată de la https://www.build-electronic-circuits.com/full-adder/

Întrebarea 5. (16 puncte)

Vi se dă numărul real 30.5. Realizați următoarele cerințe:

- 5.1. (4 puncte) Să se reprezinte numărul în format IEEE FP pe 32 de biți în hexazecimal.
- 5.2. (4 puncte) Care este următorul număr în format IEEE FP pe 32 de biți după 30.5? Dați reprezentarea hexazecimală și zecimală.
- 5.3. (4 puncte) Care este numărul în format IEEE FP pe 32 de biți înainte de 30.5? Dați doar reprezentarea hexazecimală.
- 5.4. (4 puncte) Care este numărul $\frac{30.5}{2}$ în format IEEE FP pe 32 de biți? Dați reprezentarea hexazecimală și zecimală.
- 5.1. 0x41F40000.
- 5.2. 0x41F40001 și $30.5 + 2^{-19}$.
- 5.3. 0x41F3FFFF.
- $5.4. 0x41740000 ext{ si } 15.25.$

Întrebarea 6. (18 puncte)

Pentru $n \ge 1$ natural, se dă următoarea formulă recursivă numită Collatz:

$$n \leftarrow \begin{cases} \frac{n}{2}, & \text{dacă } n \text{ este par} \\ 3n+1, & \text{dacă } n \text{ este impar.} \end{cases}$$
 (1)

De exemplu, dacă începem de la numărul n=12 și aplicăm repetat formula de mai sus atunci avem secvența: 12, 6, 3, 10, 5, 16, 8, 4, 2, 1. La 1 ne oprim mereu. Realizați următoarele cerințe:

- 6.1. (2 puncte) Observați că atunci când n este impar vom calcula 3n+1 care este mereu par. Astfel, după fiecare pas impar putem realiza automat un pas par. Actualizați formula de mai sus pentru a face calculul în acest fel (echivalent cu doi pași realizați simultan pentru cazul impar). Scopul este să ajungem la 1 cât mai repede.
- 6.2. (4 puncte) Cu noua formulă de actualizare calculați din nou secvența pentru n = 12. Noua secvență trebuie să fie mai scurtă decât cea din enunț.
- 6.3. (12 puncte) Scrieți o expresie aritmetică/logică pentru actualizare lui n dar fără "dacă", adică branchless Collatz. Simplificați maxim expresia. Porniți de la formula găsită la 6.1. Atenție, în toate formulele n rămâne mereu un număr natural, deci rezultatul împărțirii la 2 este mereu un număr natural (rotunjit în jos dacă numărătorul este impar).

6.1. Noua formulă este:

$$n \leftarrow \begin{cases} \frac{n}{2}, & \text{dacă } n \text{ este par} \\ \frac{3n+1}{2}, & \text{dacă } n \text{ este impar.} \end{cases}$$

- 6.2. Cu noua formulă, pentru n = 12 avem: 12, 6, 3, 5, 8, 4, 2, 1.
- 6.3. Branchless Collatz începe de la noua formulă:

$$n \leftarrow \frac{3n+1}{2}(n \& 1) + \frac{n}{2}!(n \& 1)$$
 [e un MUX cu semnalul de selecție paritatea] (2)

$$=\frac{3n}{2}(n \& 1) + \frac{n}{2}!(n \& 1) + \frac{1}{2}(n \& 1)$$
(3)

$$= \left(n + \frac{n}{2}\right)(n \& 1) + \frac{n}{2}!(n \& 1) + \frac{1}{2}(n \& 1) \tag{4}$$

$$= \frac{n}{2} + \frac{2n+1}{2}(n \& 1). \tag{5}$$

Avem o problemă, când n este impar atunci și 2n+1 este impar, deci pierdem 1. Avem corecția:

$$n \leftarrow (n \gg 1) + ((2n+3) \gg 1)(n \& 1)$$
 (6)

$$=(n \gg 1) + n(n \& 1) + (3 \gg 2)(n \& 1) \tag{7}$$

$$=(n \gg 1) + n(n \& 1) + (n \& 1) \tag{8}$$

$$=(n \gg 1) + (n+1)(n \& 1). \tag{9}$$